

Circuitos lógicos

Circuitos combinacionales

Se caracterizan porque los estados de las salidas dependen exclusivamente de la combinación de los estados de las entradas en cada instante de tiempo.

